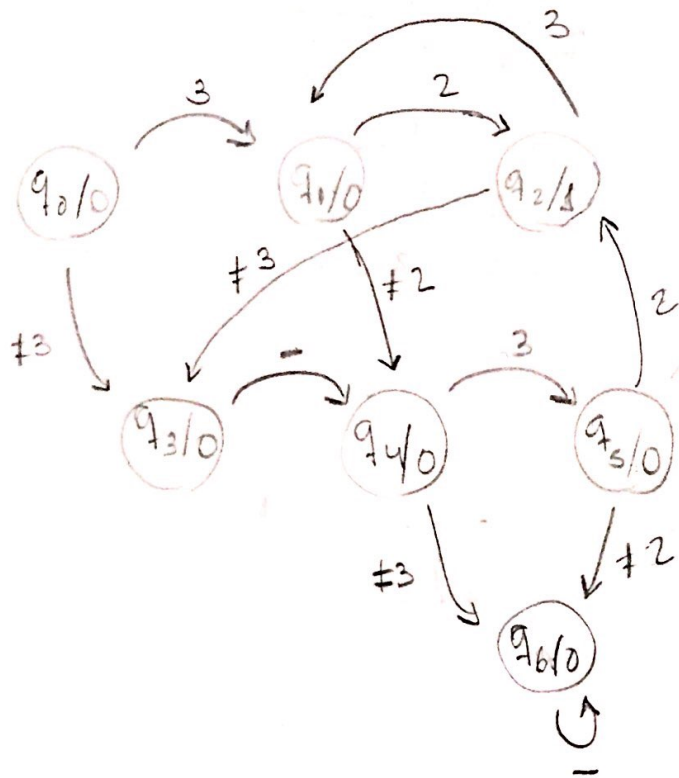


Laboratório 7

- Trunca de 2 dígitos (00, 01, 10, 11) cada dígito
- Apenas duas chamadas

→ A senha será 32, ou seja, 11 e 10



• Diagrama de Estados

→ Módulo de Memória

	q_2	q_1	q_0	
a	0	0	0	0
b	0	0	1	1
c	0	1	1	3
d	0	1	0	2
e	1	0	0	4
f	1	0	1	5
g	1	1	1	7
h	1	1	0	6

		x, x_0				
	q	00	01	11	10	z
0	a	c	c	b	c	0
1	b	e	e	e	d	0
3	c	e	e	e	e	0
2	d	c	c	b	c	1
4	e	h	h	f	h	0
5	f	h	h	h	d	0
7	g	x	x	x	x	x
6	h	h	h	h	h	0

• Tabela de Transição

→ FlipFlop JK

				x_1, x_0			
y_2, y_1, y_0				00	01	11	10
0	0	0	0	011	011	001	011
0	0	0	1	100	100	100	010
0	0	1	1	100	100	100	100
0	1	0	0	011	011	001	011
0	1	0	1	110	110	101	110
0	1	1	0	110	110	110	010
0	1	1	1	X	X	X	X
1	0	0	0	110	110	110	110

	J	K
0 → 0	0	X
0 → 1	1	X
1 → 0	X	1
1 → 1	X	0

$$J_0 = \overline{y_2} + \overline{y_1} x_1 x_0$$

$y_2 = 0$

y_1, y_0	00	01	11	10
x_1, x_0	00	1	X	X
01	1	X	X	1
11	1	X	X	1
10	1	X	X	1

$y_2 = 1$

y_1, y_0	00	01	11	10
x_1, x_0	00	0	X	X
01	0	X	X	0
11	1	X	X	0
10	0	X	X	0

$$K_0 = 1$$

$y_2 = 0$

y_1, y_0	00	01	11	10
x_1, x_0	00	X	1	1
01	X	1	1	X
11	X	1	1	X
10	X	1	1	X

$y_2 = 1$

y_1, y_0	00	01	11	10
x_1, x_0	00	X	1	X
01	X	1	X	X
11	X	1	X	X
10	X	1	X	X

	y_2	y_1	y_0	x_1, x_0			
				00	01	11	10
a	0	0	0	011	011	011	011
b	0	0	1	100	100	100	010
c	0	1	1	100	100	100	100
d	0	1	0	011	011	011	111
e	1	0	0	110	110	101	110
f	1	0	1	110	110	110	010
g	1	1	1				
h	1	1	0	110	110	110	110

	J	K
0 → 0	0	x
0 → 1	1	x
1 → 0	x	1
1 → 1	x	0

$$J_1 = \overline{y_0} \overline{x_1} + x_1 \overline{x_0} + y_2 y_0$$

$y_2 = 0$

y_1, y_0	00	01	11	10
x_1, x_0	00	01	11	10
00	0	0	x	x
01	0	0	x	x
11	0	0	x	x
10	0	0	x	x

$y_2 = 1$

y_1, y_0	00	01	11	10
x_1, x_0	00	01	11	10
00	0	1	x	x
01	0	1	x	x
11	0	1	x	x
10	0	1	x	x

$$K_1 = y_0 + \overline{y_2} x_1 x_0$$

$y_2 = 0$

y_1, y_0	00	01	11	10
x_1, x_0	00	01	11	10
00	x	x	1	0
01	x	x	1	0
11	x	x	1	1
10	x	x	1	0

$y_2 = 1$

y_1, y_0	00	01	11	10
x_1, x_0	00	01	11	10
00	x	x	x	0
01	x	x	x	0
11	x	x	x	0
10	x	x	x	0

$y_2 = 0$

y_1, y_0 \ x_1, x_0	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	1	0

$y_2 = 1$

y_1, y_0 \ x_1, x_0	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	x	x	x	x
11	x	x	x	x
10	x	x	x	x

$$J_2 = y_1 y_0 + y_0 \bar{x}_1 + y_0 x_0$$

$y_2 = 0$

y_1, y_0 \ x_1, x_0	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	x	x	x	x
11	x	x	x	x
10	x	x	x	x

$y_2 = 1$

y_1, y_0 \ x_1, x_0	00	01	11	10
00	0	0	x	0
01	0	0	x	0
11	0	0	x	0
10	0	1	x	0

$$K_2 = y_0 x_1 \bar{x}_0$$

$$J_0 = \bar{y}_0 + \bar{y}_1 x_1 x_0$$

$$K_0 = 1$$

$$J_1 = \bar{y}_0 \bar{x}_1 + x_1 \bar{x}_0 + y_2 y_0$$

$$K_1 = y_0 + \bar{y}_2 x_1 x_0$$

$$J_2 = y_1 y_0 + y_0 \bar{x}_1 + y_0 x_0$$

$$K_2 = y_0 x_1 \bar{x}_0$$

Saida : estado d

0 1 0